

$i(t)$  for current

$$L \frac{di}{dt} = V_d(t) - \frac{q(t)}{C} - R_i(t)$$

$$L \frac{i(t+\Delta t) - i(t)}{\Delta t} = V_d(t) - \frac{q(t)}{C} - R_i(t)$$

$$i(t+\Delta t) = i(t) + \frac{\Delta t}{L} \left( V_d(t) - \frac{q(t)}{C} - R_i(t) \right)$$

$q(t)$  for Charge

$$\frac{dq}{dt} = i(t)$$

$$\frac{q(t+\Delta t) - q(t)}{\Delta t} = i(t)$$

$$q(t+\Delta t) = q(t) + i(t) \cdot \Delta t$$